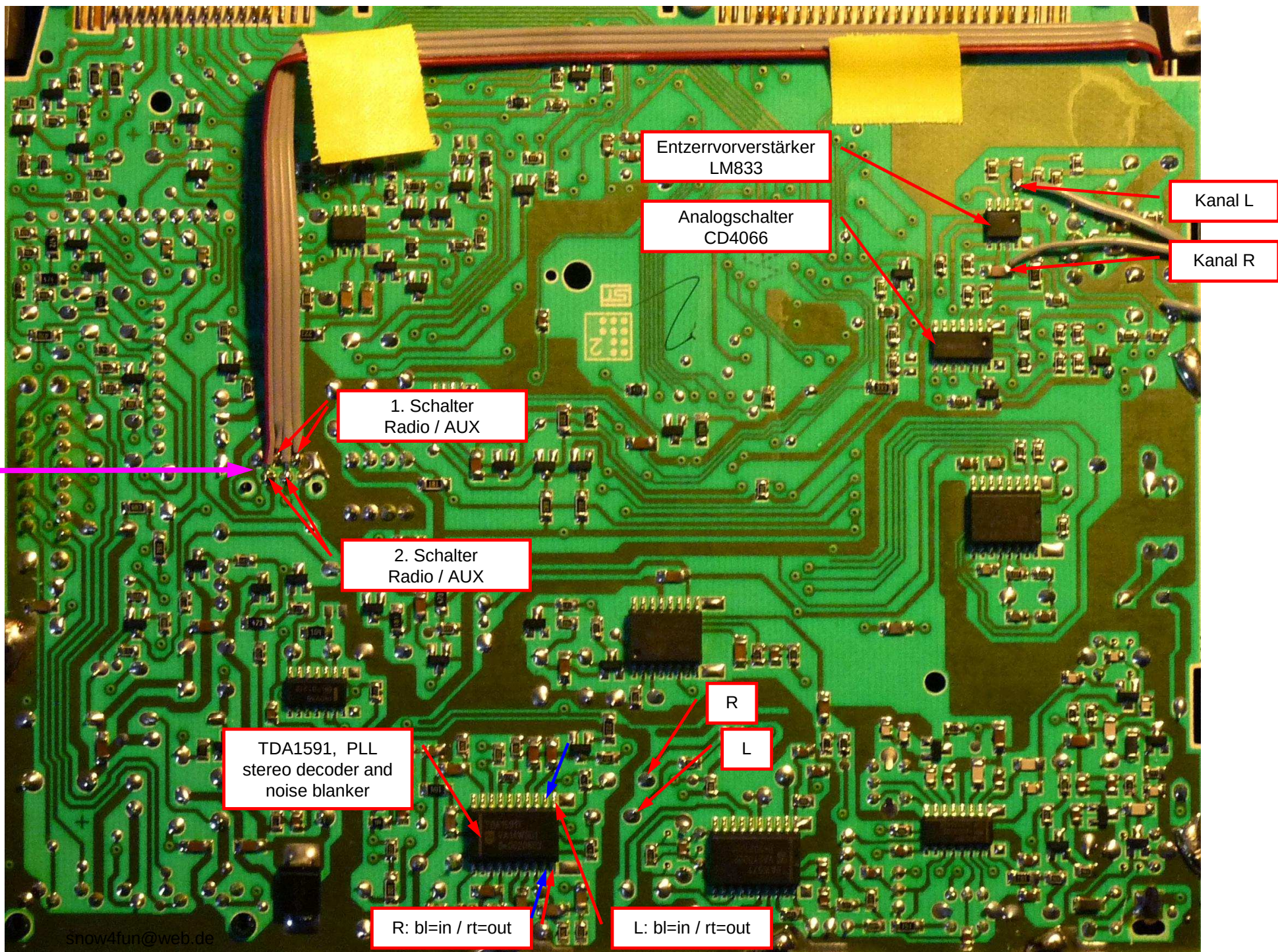
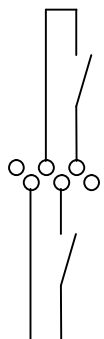
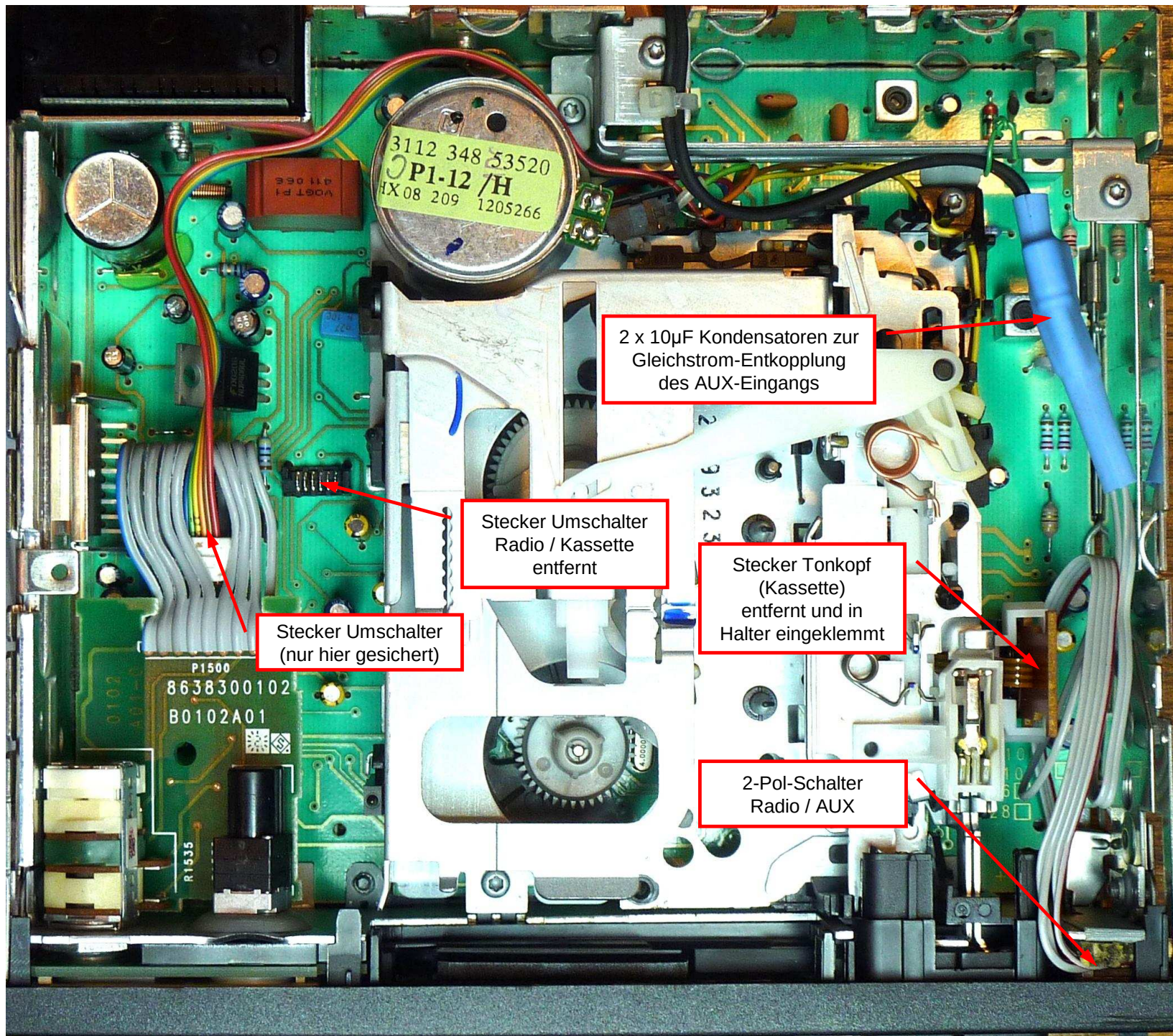






2 x 10 μ F Kondensatoren zur Gleichstrom-Entkopplung des AUX-Eingangs

Stecker Umschalter Radio / Kassette entfernt

Stecker Umschalter (nur hier gesichert)

Stecker Tonkopf (Kassette) entfernt und in Halter eingeklemmt

2-Pol-Schalter Radio / AUX

Das Kassetten-Laufwerk ist nach dem Umbau ohne Funktion!

